

# Den Sperrwandler in Falstad simulieren (vereinfacht)

---

Schritt für Schritt zu einer animierten, geregelten Flyback-Schaltung im Browser — ein Werkstattbericht (Simulations-Teil)

**Kurzfassung:** Mit dem kostenlosen **Falstad CircuitJS** (läuft im Browser, keine Installation) lässt sich das Prinzip des Netzteils anschaulich nachbauen: Zwischenkreis → Schalter → Trafo → Gleichrichtung → **geschlossener Regelkreis**. Den OB2263 ersetzen wir durch einen kleinen PWM-Erzeuger + Fehlerverstärker (gleiche Wirkung). Am Ende siehst du den Strom fließen und kannst live an Last und Eingangsspannung drehen — genau wie im Lern-Widget.

---

## ⚙️ Warum Falstad — und was es kann/nicht kann

- ✓ **Sofort startklar:** [falstad.com/circuit](https://falstad.com/circuit) im Browser öffnen, fertig. Es gibt auch eine Desktop-Version.
- ✓ **Animierter Stromfluss** — ideal fürs Verstehen von Gleichrichtung, Trafo und Rückkopplung.
- ⚠️ **Kein OB2263-Modell** (gibt es nirgends frei). Wir bauen seine *Architektur* nach: Sägezahn + Komparator = PWM, Op-Amp = Fehlerverstärker.
- ⚠️ **Vereinfachte Trennung:** Für die Anschauung lassen wir TL431 + Optokoppler weg und regeln mit **einem** Op-Amp auf gemeinsamer Masse. Das zeigt das Regelverhalten korrekt — nur eben ohne galvanische Trennung. (Erweiterung siehe unten.)

---

## ⚙️ Vorbereitung (wichtig!)

Ein Schaltnetzteil taktet mit ~65 kHz. Damit Falstad das sauber rechnet:

- Menü **Options** → **Other Options: Time step size** auf ca. **1e-7 ... 2e-7 s** stellen (Standard 5e-6 ist viel zu grob → unbrauchbar).
- Oben den Regler **Simulation Speed** langsam stellen, um die Vorgänge zu beobachten.
- Menü **Scopes:** Später Messpunkte hinzufügen (Rechtsklick auf Bauteil → *View in Scope*).


---

## 🗺️ Detaillierter Schaltplan (zum Nachbauen)


Dieser Plan zeigt jeden Knoten. **Gleiche Netznamen** (VOUT, GATE, CONTROL, FB) sind in Falstad **derselbe Knoten** — du kannst sie entweder direkt verdrahten oder in Falstad als *Labeled Node* (Draw → Outputs and Labels → Add Labeled Node) gleich benennen. Die Schaltung ist **nicht isoliert** (eine gemeinsame Masse).

## Falstad-Nachbau — detaillierter Schaltplan (Sperrwandler, nicht isoliert)


### ① Leistungsstufe (Flyback)

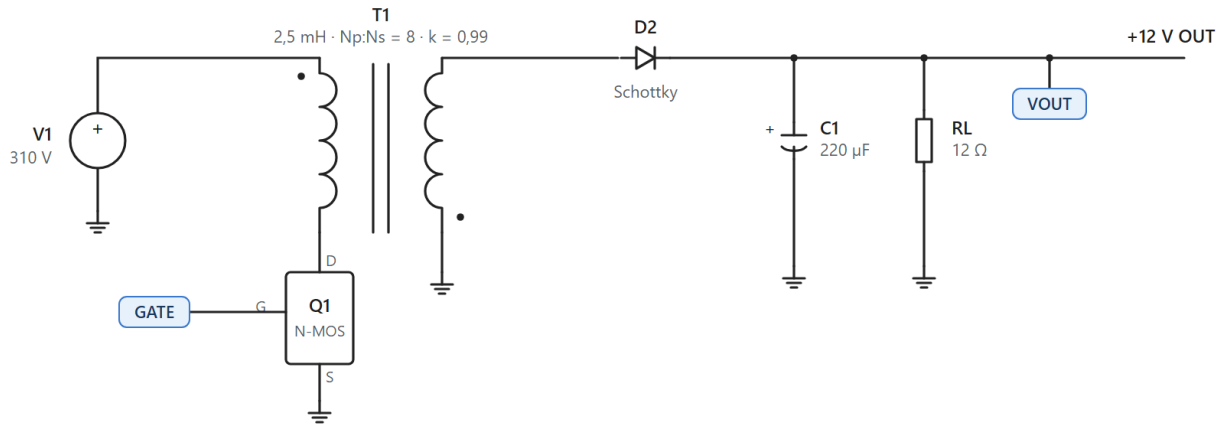

### ② PWM: Sägezahn + Komparator

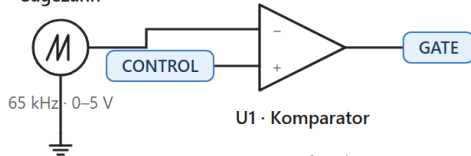

### ③ Fehlerverstärker + Rückkopplung

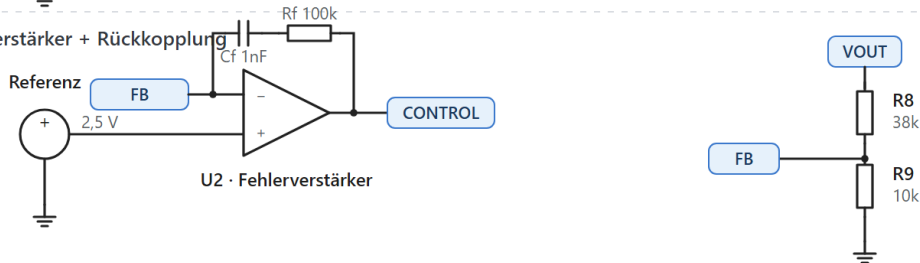

Nicht isoliert (gemeinsame Masse). Gleiche Netznamen (VOUT · GATE · CONTROL · FB) = elektrisch verbundene Knoten. Trafo-Dot/Phase in Falstad ggf. spiegeln.

## Verdrahtungs-Checkliste (Knoten für Knoten)

| Knoten  | Verbindet                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| VIN     | V1 (+) · T1 Primär oben                                                                |
| DRAIN   | T1 Primär unten · Q1 Drain · (Snubber optional)                                        |
| GATE    | Q1 Gate · Komparator-Ausgang (U1)                                                      |
| RAMP    | Sägezahn-Quelle · Komparator --Eingang (U1)                                            |
| CONTROL | Fehlerverstärker-Ausgang (U2) · Komparator +-Eingang (U1)                              |
| SEK     | T1 Sekundär · D2 Anode                                                                 |
| VOUT    | D2 Kathode · C1 (+) · RL · R8 (oben)                                                   |
| FB      | R8/R9-Mittelabgriff · U2 --Eingang · RC-Glied (Rf/Cf)                                  |
| REF     | 2,5-V-Quelle · U2 +-Eingang                                                            |
| GND     | V1 (-) · Q1 Source · T1 Sekundär (andere Seite) · C1/RL (-) · R9 · alle Quellen-Massen |

💡 **Reihenfolge, die selten hakt:** erst die **Leistungsstufe** (V1 → T1 → Q1 → D2 → C1/RL) aufbauen und mit einer festen Gate-Rechteckquelle testen (schaltet der MOSFET, kommt Spannung

raus?). Dann **U1 + Sägezahn** dranhängen (PWM steht). Zuletzt **U2 + Teiler + Referenz** — jetzt schließt sich der Regelkreis.

## Der Aufbau in 7 Schritten

Bauteile kommen aus dem **Draw**-Menü (Kategorien heißen je nach Version leicht anders). Werte per **Rechtsklick** → **Edit** einstellen.

### ① Zwischenkreis (die „~310 V“)

- **Draw** → **Inputs and Sources** → **Add Var Rail** (einstellbare DC-Quelle). Wert **310 V**. Der Schieberegler dieser Quelle wird später dein „Netzspannungs“-Regler.
- **Add Ground** als Bezugsmasse.

### ② Sperrwandler-Trafo

- **Draw** → **Passive Components** → **Add Transformer**.
- Rechtsklick → Edit: **Primary Inductance**  $\approx 2,5 \text{ mH}$ , **Turns Ratio (Np:Ns)**  $\approx 8$ , **Coupling Coefficient** **0,99**.
- Primär-oben an **+310 V**.

### ③ Schalttransistor (statt Q1)

- **Draw** → **Active Components** → **Add MOSFET (N-Channel)**.
- **Drain** an Primär-unten, **Source** an Masse, **Gate** kommt später vom PWM (Schritt ⑤).

### ④ Sekundär-Gleichrichtung

- **Add Diode** von der Sekundärwicklung zum Ausgangsknoten (**+12 V**).
- **Add Capacitor** **220  $\mu\text{F}$**  vom Ausgang zur Sekundärmasse.
- **Add Resistor** **12  $\Omega$**  als Grundlast ( $\approx 1 \text{ A}$ ). Optional einen **Add Switch** mit zweitem Lastwiderstand für den „Lastsprung“.
-  **Dot-Test**: Leitet die Diode schon in der **Einschaltphase**, ist die Wicklung falsch herum — dann die **beiden Sekundär-Anschlüsse tauschen** (Flyback  $\Rightarrow$  Diode leitet in der Ausschaltphase).

### ⑤ PWM erzeugen (statt Oszillator im OB2263)

- **Add A/C Voltage Source** → Edit: **Waveform** = **Sawtooth**, **Frequency** = **65k**, Amplitude/Offset so, dass sie **0...5 V** rampt.
- **Add Op Amp** als **Komparator**: --Eingang = Sägezahn, +-Eingang = Regelspannung (aus ⑥), **Ausgang** → **Gate** des MOSFET. So gilt: Regelspannung hoch  $\Rightarrow$  Tastverhältnis groß.

### ⑥ Rückkopplung / Fehlerverstärker (statt TL431 + Opto)

- Teiler **R8** = **38 k $\Omega$**  (oben, von +12 V) und **R9** = **10 k $\Omega$**  (unten, zur Masse). Mittelabgriff = Istwert.
- Referenz **2,5 V**: eigener **Add Var Rail** (2,5 V) oder Zenerdiode.
- **Add Op Amp** als **Fehlerverstärker**: --Eingang = Istwert (Teiler), +-Eingang = 2,5 V, **Ausgang** = **Regelspannung** → an den +-Eingang des Komparators (⑤).

- Zur Stabilität ein **RC-Glied** (z. B. 100 kΩ + 1 nF) vom Op-Amp-Ausgang zurück auf den --Eingang (macht ihn zum PI-Regler).
-  Vorzeichen: Steigt U<sub>out</sub> → Istwert steigt → (invertierender Eingang) Regelspannung sinkt → Duty sinkt → U<sub>out</sub> sinkt. **Gegenkopplung.** Ausgangsspannung stellt sich auf  $U_{out} = 2,5 \text{ V} \times (1 + R8/R9) = 2,5 \times 4,8 = 12 \text{ V}$  ein.

## ⑦ Messen & Ausprobieren

- Rechtsklick → *View in Scope* auf: **Ausgang (+12 V), Gate, Primärwicklung (Strom).**
- Grundlast ändern (Widerstand editieren) → U<sub>out</sub> bleibt ~12 V.
- **Var Rail (310 V) schieben** → U<sub>out</sub> bleibt stabil, Duty ändert sich.
- **Regelung „öffnen“:** die Regelspannung fest verdrahten (Fehlerverstärker abklemmen) → bei kleiner Last **läuft U<sub>out</sub> in die Überspannung** — dieselbe Aussage wie im Lern-Widget.

## Bauteil-/Wertetabelle


| Element (Falstad)     | Wert                                 | Rolle in der echten Schaltung |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Var Rail              | 310 V                                | Zwischenkreis C2 (~325 V)     |
| Transformer           | L <sub>1</sub> 2,5 mH · n 8 · k 0,99 | T1 (EE16)                     |
| MOSFET (N)            | Standard                             | Q1 (7N65)                     |
| Diode                 | Standard/Schottky                    | D2 (SR540)                    |
| Capacitor             | 220 µF                               | C6                            |
| Resistor (Last)       | 12 Ω                                 | Verbraucher                   |
| A/C Source (Sawtooth) | 65 kHz, 0–5 V                        | Oszillator im OB2263          |
| Op Amp (Komparator)   | ideal                                | PWM-Vergleicher (CS/FB-Logik) |
| Op Amp (Fehlerverst.) | + RC 100k/1nF                        | TL431                         |
| R8 / R9               | 38 kΩ / 10 kΩ                        | Sollwert-Teiler               |
| Var Rail (2,5 V)      | 2,5 V                                | interne TL431-Referenz        |

## Stolpersteine

- **Time step vergessen** → 65 kHz wird nicht aufgelöst, „Konvergenzfehler“ oder Unsinn. Immer  $\sim 1e-7$  setzen.
- **Trafo-Kopplung 0,99**, nicht 1,0 — sonst kein realistisches Verhalten; eine kleine Streuung erzeugt eine Drain-Spitze (dafür bräuchte man einen Snubber).
- **Falsche Dot-Orientierung** → Diode leitet zur falschen Zeit → Sekundär-Anschlüsse tauschen.
- **Vorzeichen der Regelung** → läuft U<sub>out</sub> weg oder auf 0, die beiden Op-Amp-Eingänge tauschen.
- **Op-Amp schwingt** → RC-Kompensation vergrößern (C<sub>f</sub> erhöhen).
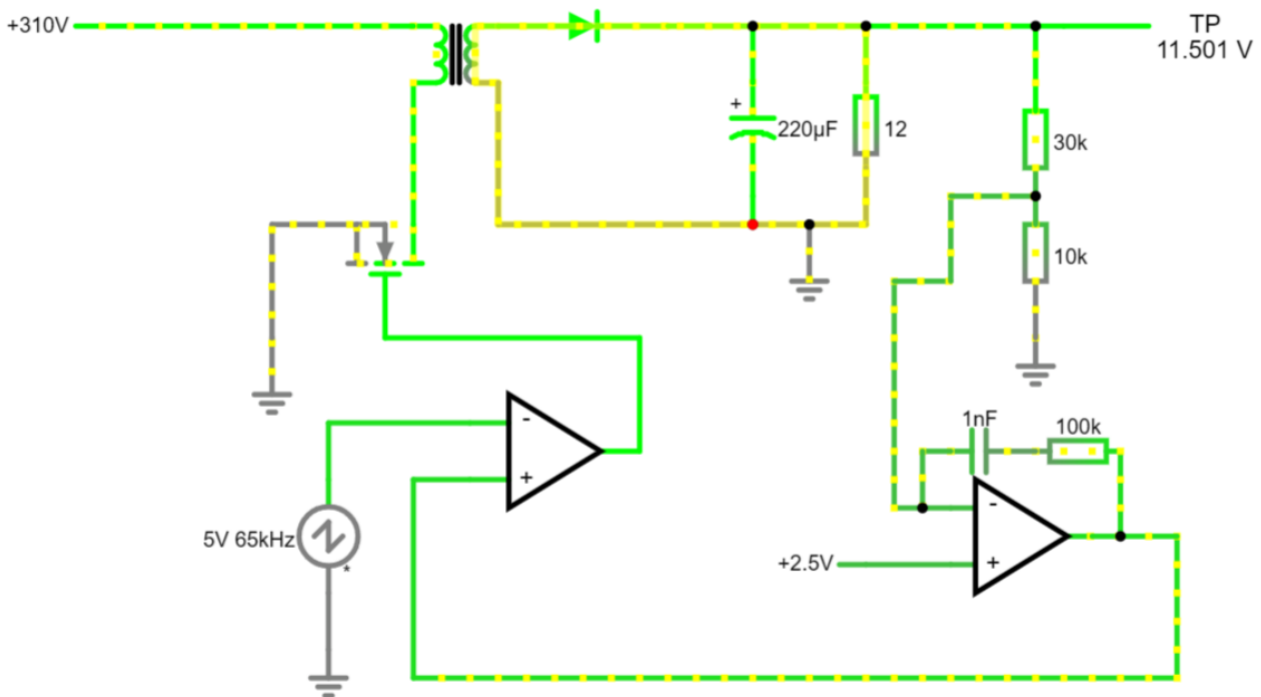
## ☑ Funktionierende Simulation (Ergebnis)

So sieht der laufende Regelkreis in Falstad aus — stabile Ausgangsspannung, alle Blöcke aktiv:



**Kurzfassung:** Der Teiler **30k/10k** ergibt den Lehrbuch-Sollwert  $2,5 \text{ V} \times (1 + 30/10) = 10 \text{ V}$ ; angezeigt werden **11,5 V**. Dieser kleine Rest-Offset ist normal — der vereinfachte Fehlerverstärker ist kein idealer Integrator (endliche Schleifenverstärkung). Reale Controller wie der OB2263 fahren die Verstärkung so hoch, dass er praktisch verschwindet.

- **Regelung nachweisen:** Last ändern ( $12 \Omega \rightarrow 8/24 \Omega$ ) oder die 310-V-Rail schieben  $\rightarrow$  TP bleibt (nahezu) stehen = die Schleife regelt.
- **Exakt 12 V:** oberen Teilerwiderstand trimmen, bis TP 12,0 V zeigt — oder U2 als echten Integrator (Serien-C + Eingangswiderstand) verschalten.

## 🚀 Ausbaustufen

1. **Netzeingang echt:** Var Rail ersetzen durch **A/C Voltage Source** (325 V Spitze, 50 Hz) + 4 Dioden-Brücke +  $47 \mu\text{F}$   $\rightarrow$  man sieht die  $\sim 310 \text{ V}$  entstehen.
2. **Snubber:** RCD-Glied über der Primärwicklung, um die Drain-Spitze zu zähmen.
3. **Echte Trennung:** Optokoppler als LED + lichtgesteuerte Stromquelle nachbilden und Fehlerverstärker auf eine zweite Masse legen — anspruchsvoll, aber näher am Original.

💡 Für den Unterricht reichen die Schritte ①–⑦ völlig: Man sieht **Leistungspfad** (Var Rail  $\rightarrow$  MOSFET  $\rightarrow$  Trafo  $\rightarrow$  Diode  $\rightarrow$  Last) und **Regelpfad** (Teiler  $\rightarrow$  Fehlerverstärker  $\rightarrow$  Komparator  $\rightarrow$  Gate) zusammenspielen — und im „offenen“ Zustand, warum die Rückkopplung überlebenswichtig ist.

## 🎯 Fazit

Falstad bildet nicht den Chip, aber sein **Verhalten** ab — und genau das will man beim Verstehen. In wenigen Minuten steht ein animierter, geschlossener Sperrwandler-Regelkreis, an dem man Last und Eingangsspannung live variieren kann. Wer es quantitativer braucht, baut dieselbe Topologie später in **LTspice** nach.

---



*Erstellt: 2026-07-11 · OB2263-Sperrwandler · Simulation in Falstad · erarbeitet mit Claude Code (Opus 4.8) + Rw*